

2024 北京门头沟初三（上）期末

物理

2024.1

考 生 须 知	1.本试卷共8页，共五道大题，28道小题，满分70分。考试时间70分钟。 2.在试卷和答题卡上准确填写学校名称、姓名、班级和考场。 3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。 4.在答题卡上，用黑色字迹的签字笔作答。
------------------	--

一、单项选择题（下列每题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。每题2分，共24分）

- 1.下列哪个物理量是以科学家欧姆的名字命名为单位的（ ）
A. 电功 B. 电阻 C. 电压 D. 电功率
- 2.图1所示的物品所用的材料中，通常情况下属于导体的是（ ）



A.陶瓷杯



B.紫砂罐



C.不锈钢水杯



D.塑料量杯

图1

- 3.科技小组的同学们调查发现，北京地区存在几种不同类型的发电站，如图2所示。下列发电站发电过程中，利用不可再生能源发电的是（ ）



4 A 燃气电站



B 风电站



C 水电站



D 太阳能电站

图2



A 洗衣机



B 电暖气



C 电风扇



D 笔记本电脑

图3

- 5.通常情况下，关于一段粗细均匀的镍铬合金丝的电阻，忽略温度的影响，下列说法中正确的是（ ）

- A.合金丝的电阻跟该合金丝的长度有关
B.合金丝的电阻跟该合金丝的横截面积无关
C.合金丝两端的电压越大，合金丝的电阻越小
D.通过合金丝的电流越小，合金丝的电阻越大

- 6.下列实例中，用热传递的方式来改变物体内能的是（ ）

- A.用热水袋暖手，手的温度升高
 B.用锯条锯木板，锯条的温度升高
 C.两手相互摩擦，手的温度升高
 D.用手反复弯折铁丝，弯折处铁丝的温度升高

7.下列做法中，符合安全用电要求的是()

- A.在高压线下放风筝
 B.在未断开电源的情况下更换灯泡
 C.用电器电线绝缘皮破损了仍继续使用
 D.在家庭电路中安装保险装置

8.小云家卫生间安装了换气扇和照明灯，换气扇和照明灯的电路连接如图 4 所示，下列说法中正确的是()

- A.换气扇和照明灯不能同时工作
 B.换气扇和照明灯只能同时工作
 C.换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等
 D.换气扇和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等

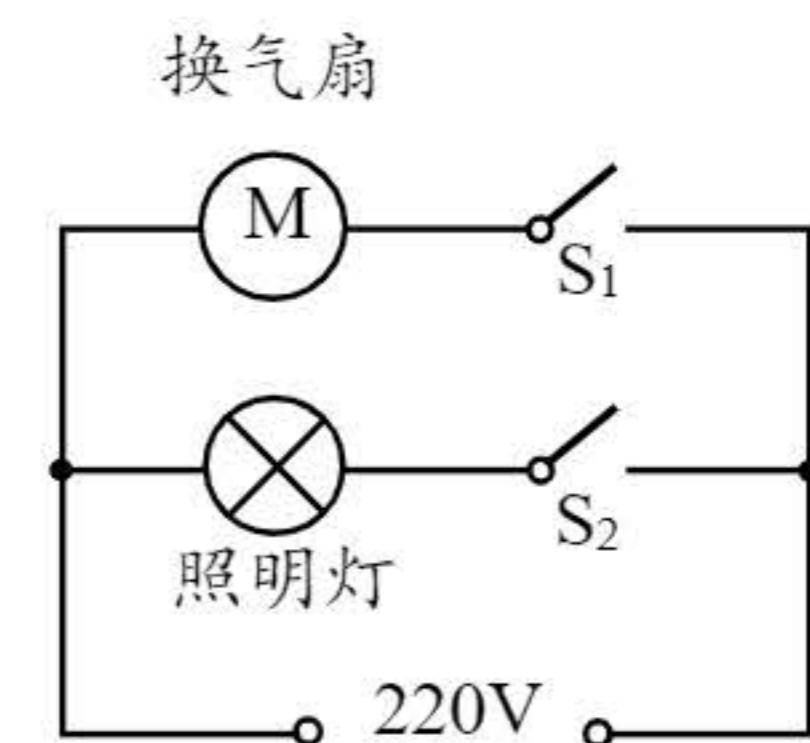


图 4

9.如图 5 所示的电路中，电阻阻值 $R_1 > R_2$ 。闭合开关 S 后，电阻 R_1 、 R_2 两端的电压分别为 U_1 、 U_2 ，通过两个电阻的电流分别为 I_1 、 I_2 。下列判断中正确的是()

- A. $U_1 = U_2$ B. $U_1 < U_2$
 C. $I_1 = I_2$ D. $I_1 > I_2$

10.下列说法中正确的是()

- A.只有用加热的方法可以改变物体的内能
 B.温度升高越多的物体，吸收的热量越多
 C.长时间压在一起的铅板和金板互相渗入，这种现象是扩散现象
 D.打扫卫生时房间内尘土飞扬，这种现象说明分子在不停地做无规则运动

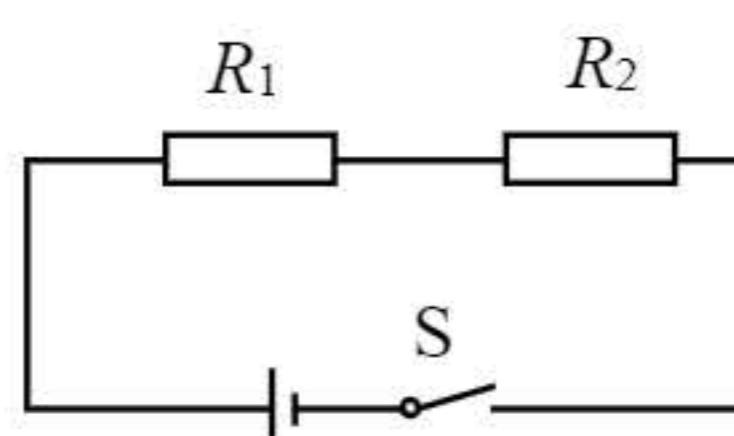


图 5

11.小强在中国科技馆的“科技与生活”展区，看了“光敏电阻”的展品。得知光敏电阻阻值随光照强度的增强而减小，于是他设计了如图 6 所示的电路，电源电压不变， R_1 为光敏电阻， R_2 为定值电阻，闭合开关 S，当照射到 R_1 上的光线增强时，下列判断中正确的是()

- A.电流表示数减小
 B.电压表示数增大
 C.电阻 R_1 两端电压增大
 D.电路消耗的总功率减小

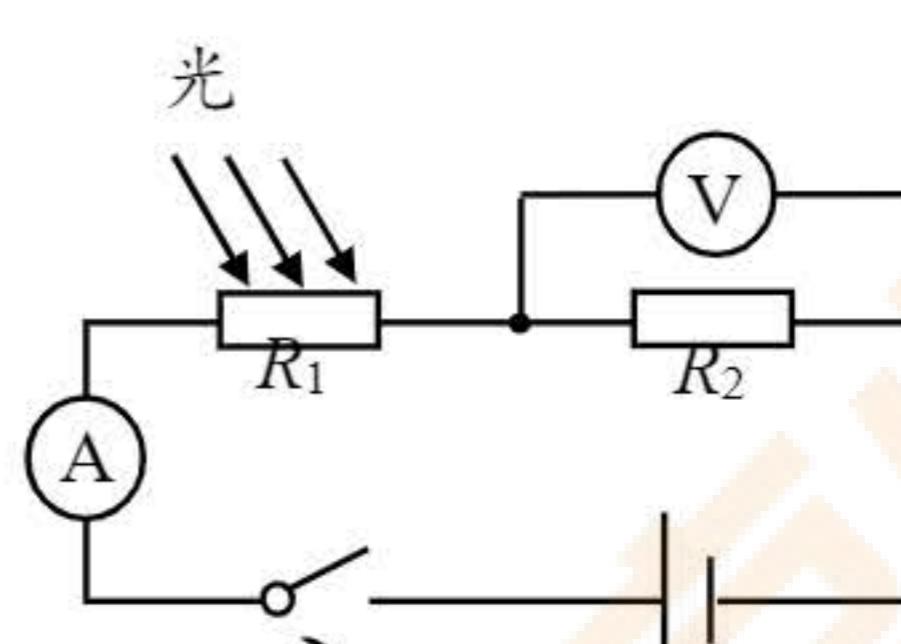


图 6

12.张华同学在探究“通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理做出了图 7 所示的图像。则下列说法中正确的是()

- A.导体甲的电阻大于导体乙的电阻
 B.将甲、乙并联接到电压为 3V 的电源上，

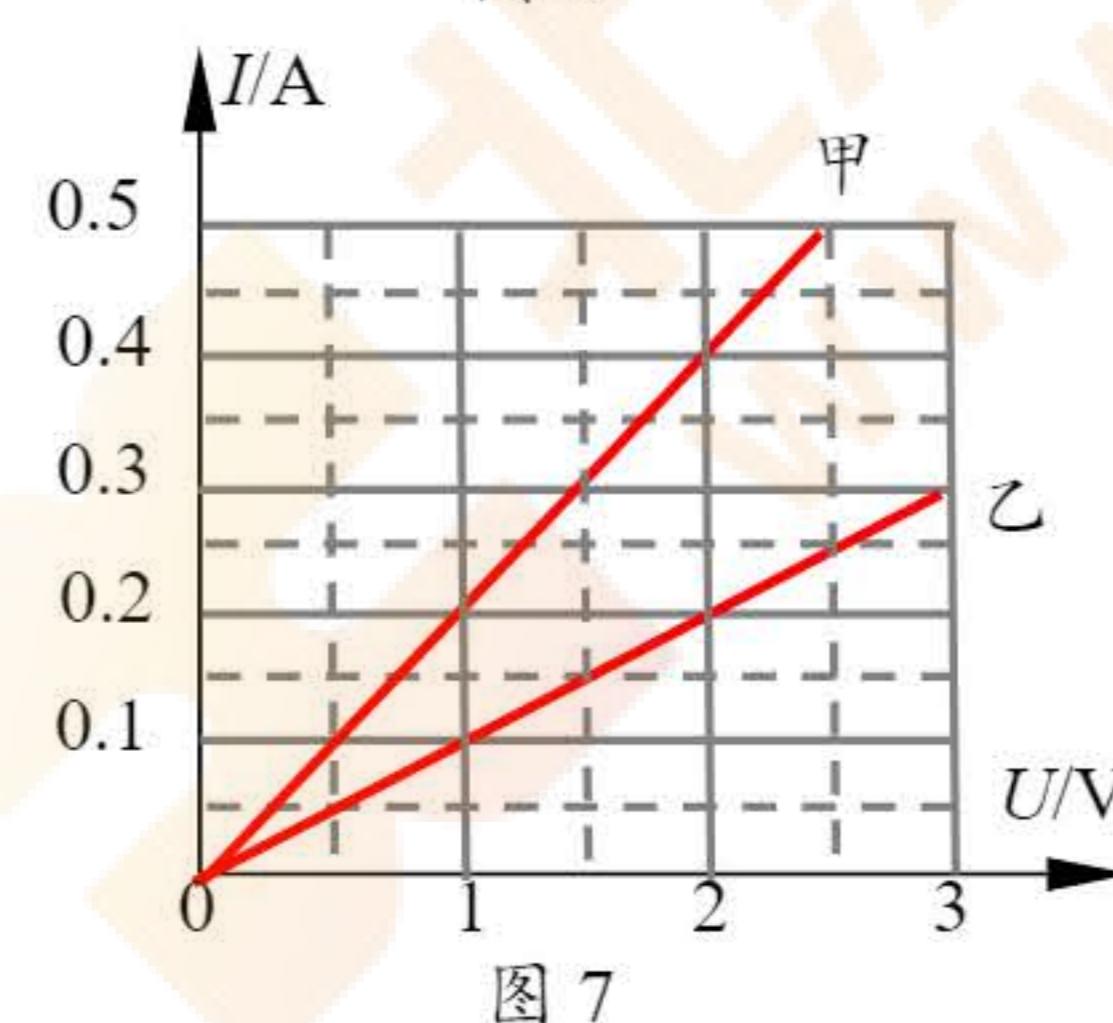


图 7

电路中的总电流为 0.4A

C. 将甲、乙串联接到电压为 3V 的电源上时，电路中的总电流为 0.3A

D. 将甲、乙串联接到电压为 3V 的电源上时，电路中的总功率为 0.6W

二、多项选择题（下列每题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。每题 2 分，共 6 分。每题选项全选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有错选的不得分）

13. 下列说法中正确的是（ ）

- A. 只有正电荷定向移动才能形成电流
- B. 电路两端有电压，电路中一定有电流
- C. 导体容易导电是由于导体内有大量的自由电荷
- D. 金属导体中的电流方向与自由电子定向移动的方向相反

14. 关于温度、热量和内能，下列说法中正确的是（ ）

- A. 物体内能增大，温度不一定升高
- B. 物体的温度升高，其所含的内能也增大
- C. 物体的内能增加，则一定是从外界吸收了热量
- D. 在热传递过程中，内能小的物体不能将热量传给内能大的物体

15. 图 8 为两个家用电器的铭牌，下列说法中正确的是（ ）

- A. 这两个电器正常工作时，电热水器的工作电流较大
- B. 这两个电器正常工作时，电热水器消耗的电能较多
- C. 电热水器正常工作 1s，产生的热量是 2000J
- D. 电视机正常工作 1h，消耗的电能是 0.2kW·h

电热水器 额定电压 220V 工作频率 50HZ 额定功率 2000W	电视机 额定电压 220V 工作频率 50HZ 额定功率 200W
--	--

图 8

三、实验探究题（共 28 分，16、18、19、20、21、22 题，每题 2 分，23、24 题，每题 4 分，17 题 8 分）

16. (1) 图 9 所示电阻箱的示数为 ____ Ω。

(2) 图 10 所示电能表的示数为 ____ kW·h。

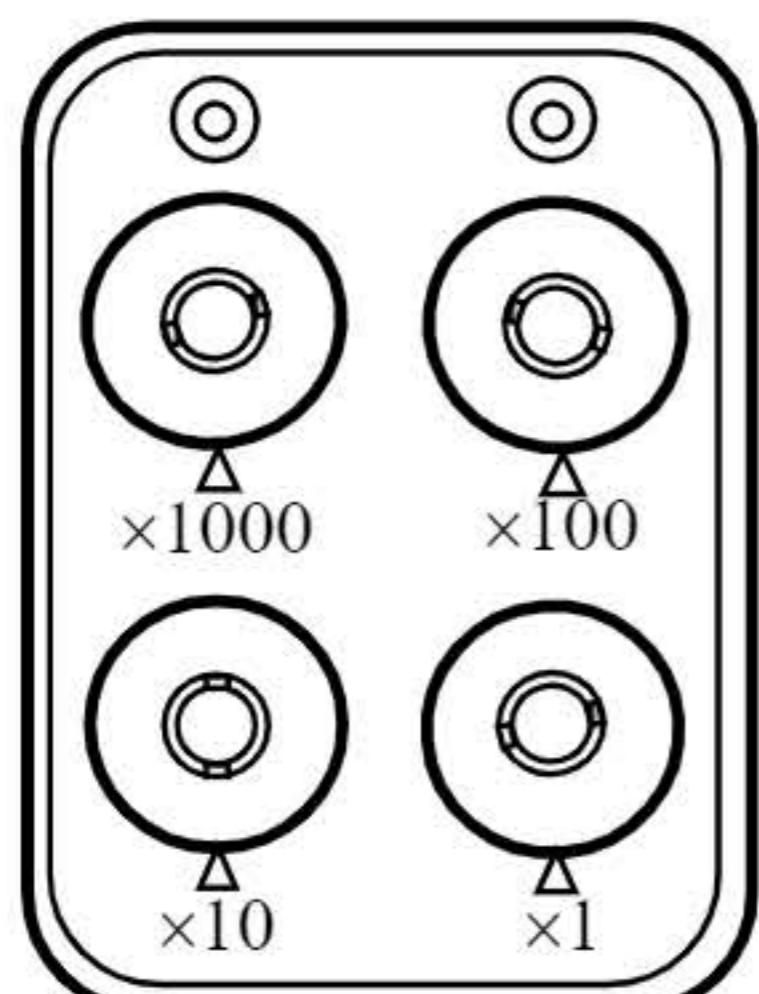


图 9



图 10

17. 小林用“伏安法”测量定值电阻 R 的阻值，在实验桌上连接了部分实验电路，如图 11 所示。

(1) 请你用笔画线表示导线，将图 11 甲所示的实物图连接完整；

(2) 连好电路后开始实验，闭合开关前，滑动变阻器的滑片 P 应置于 ____ 端（选填“A”或“B”）。

(3) 闭合开关后，他发现电流表无示数，电压表有示数，则可能是（ ）

A. 滑动变阻器发生断路

B. 电阻 R 发生断路

C. 电阻 R 发生了短路

D. 滑动变阻器发生短路

(4) 闭合开关 S 后, 调节滑动变阻器的滑片 P 至某位置, 观察到电压表和电流表的示数分别如图 11

乙、丙所示, 这个待测电阻 R 的阻值为 Ω。



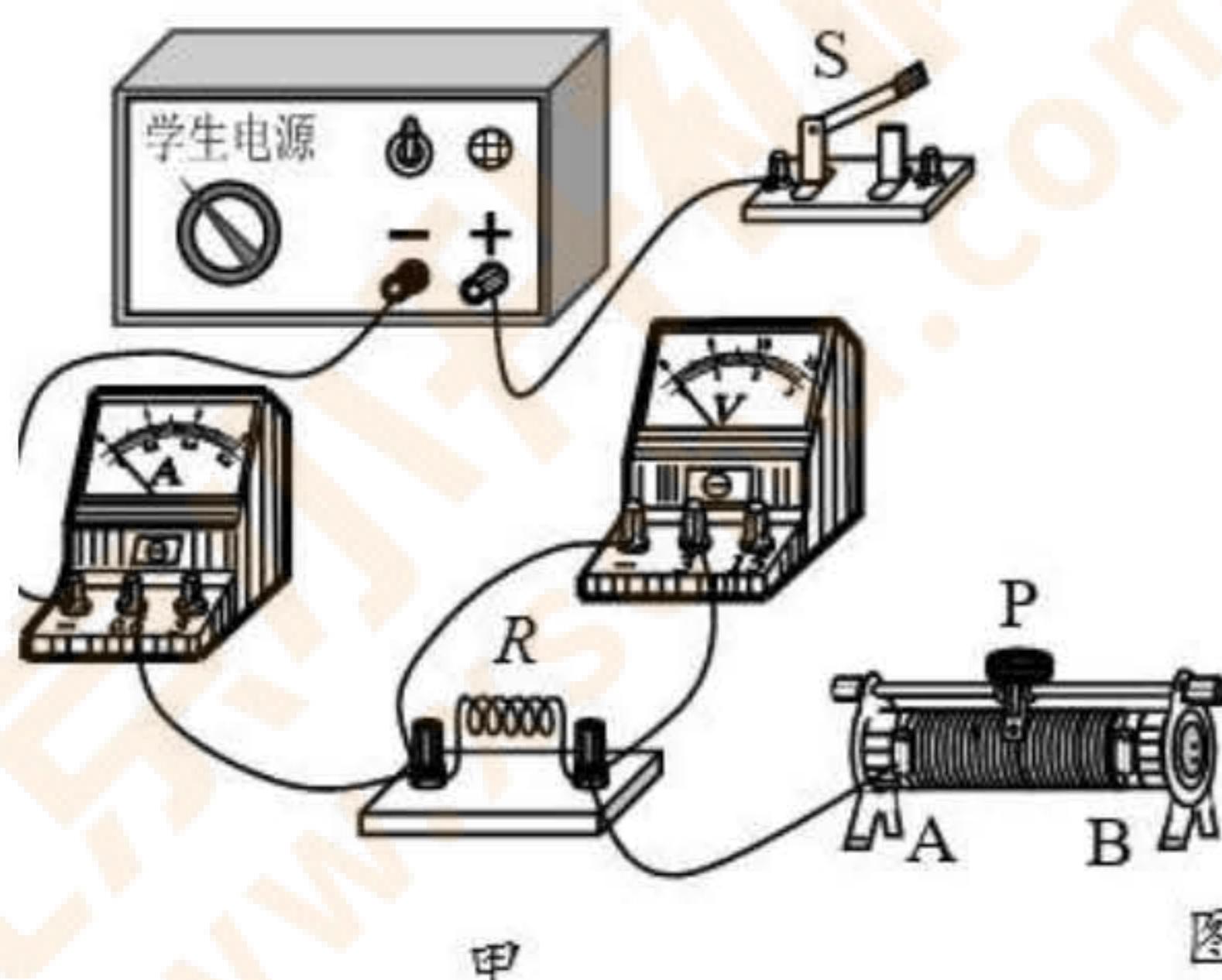


图 11

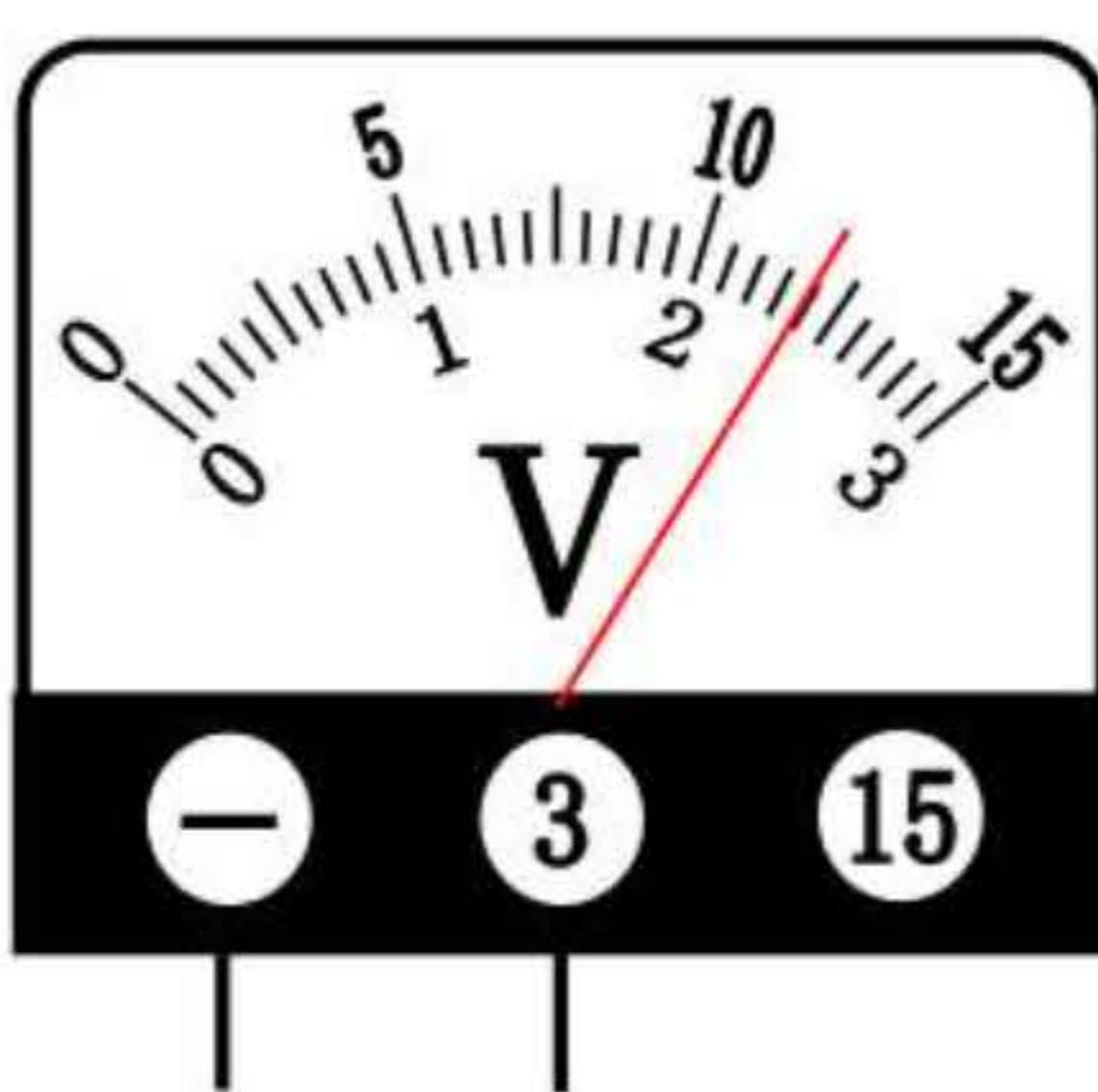

乙

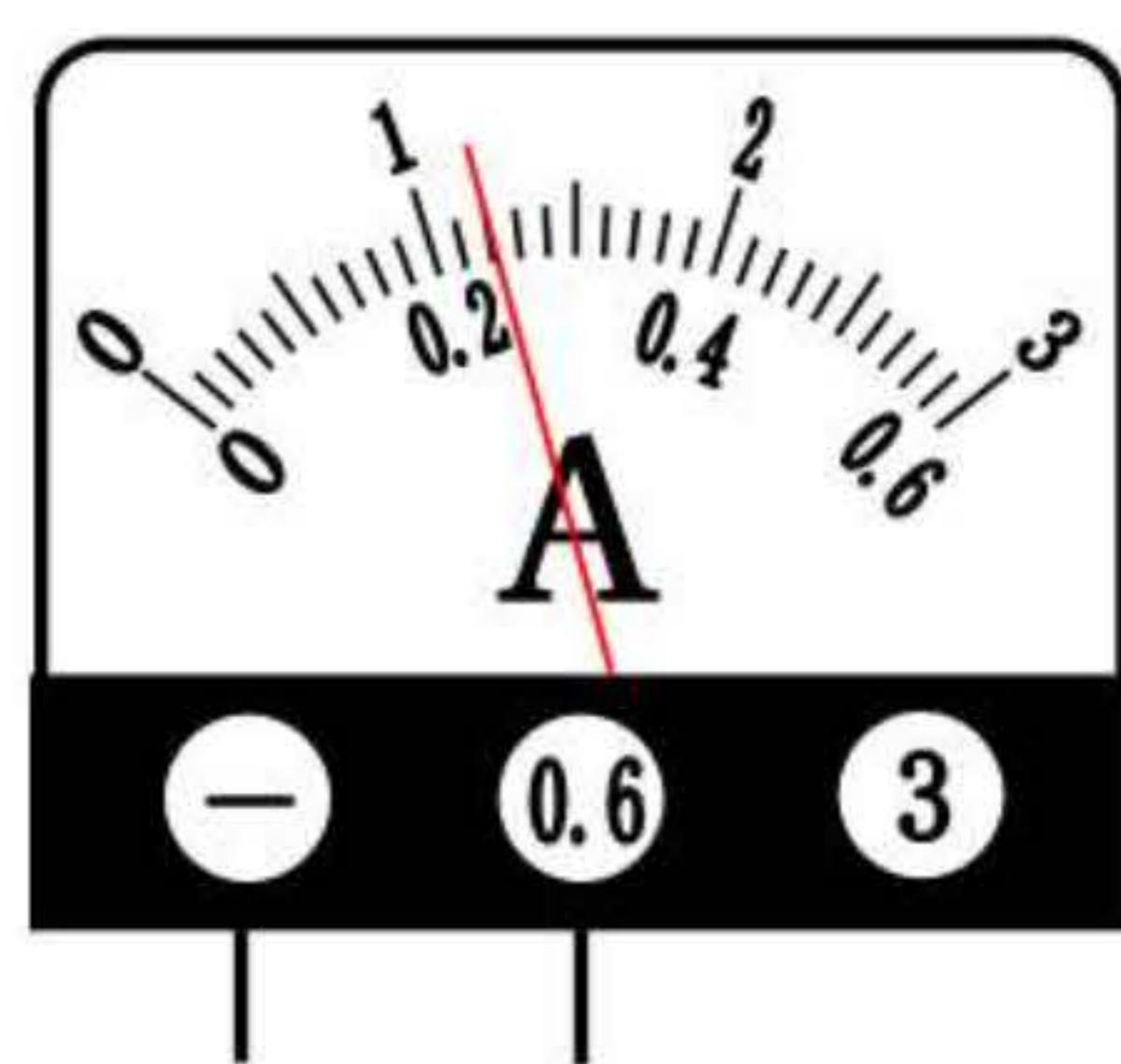

丙

18. 如图 12 所示, 两个相同瓶子的瓶口相对, 之间用一块玻璃板隔开, 上面的瓶中装有空气, 下面的瓶中装有密度比空气大的红棕色二氧化氮气体。抽掉玻璃板后, 可以看到, 两个瓶中的气体会混合在一起, 最后颜色变得均匀, 这属于 现象。

19. 如图 13 中两个底面削平的铅块紧压在一起后能吊住重物, 表明分子间存在 。



图 12



图 13

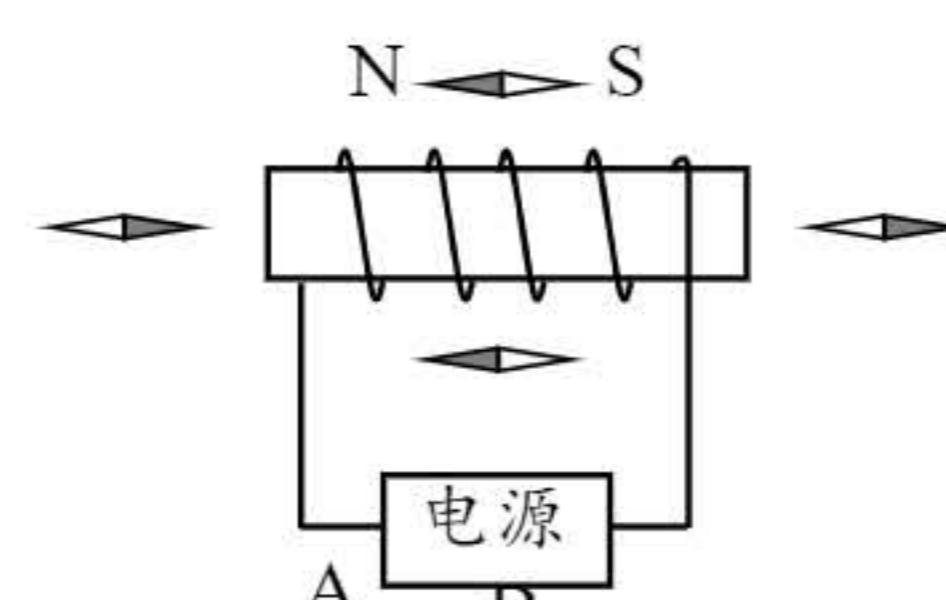


图 14

20. 在探究通电螺线管外部磁场的方向时, 使用的实验装置如图 14 所示。闭合开关后, 螺线管周围可自由转动的小磁针静止时的指向如图 14 所示, 深色是小磁针的 N 极, 根据此时螺线管周围小磁针的指向可知, 通电螺线管的右端是 N 极 (选填“N”或“S”), 电源的 A 端为 正 极 (选填:“正”或“负”)。

21. 如图 15 所示是“探究不同物质吸热的情况”的实验。将初温相同、质量相等的水和煤油分别装在两个相同的烧杯中, 然后用两个相同的酒精灯加热并不断搅拌, 每隔 2 min 记录一次温度。实验记录如下表:

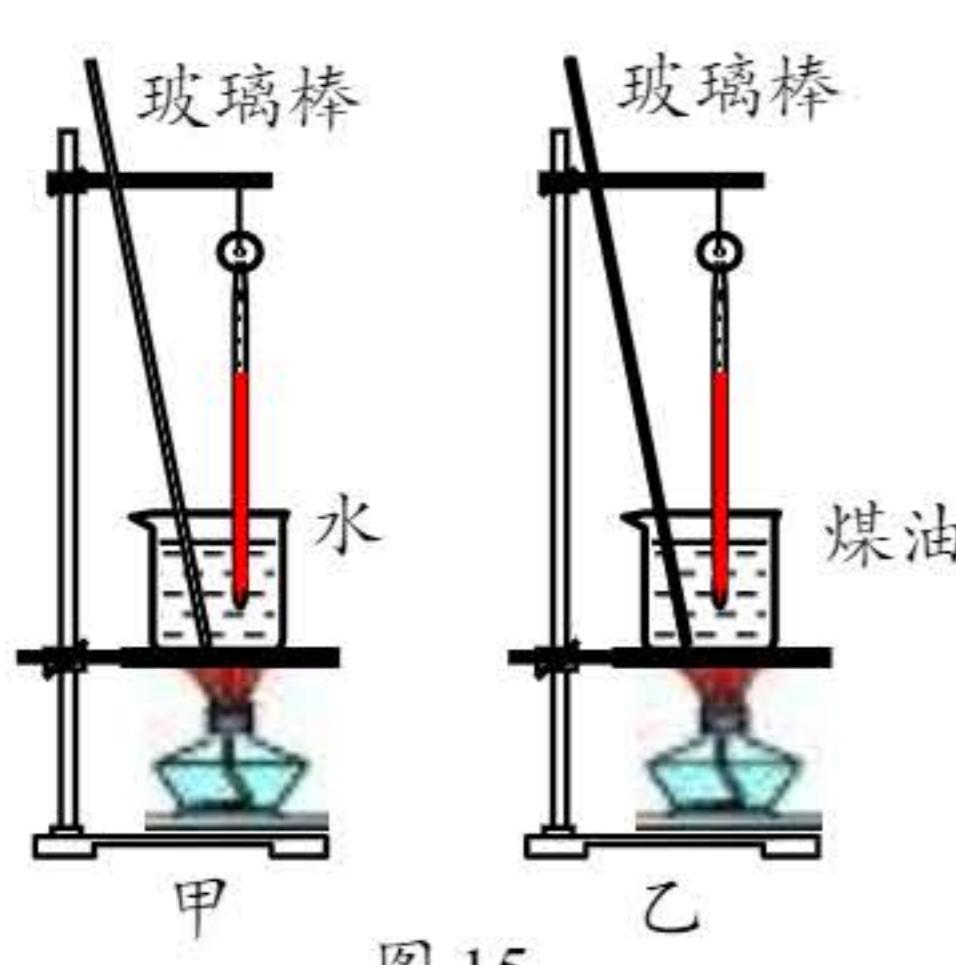


图 15

加热时间/min		0	2	4	6	8
温度/°C	煤油	20	22	24	26	28
	水	20	21	22	23	24

分析表格数据可知: 的比热容较大。

22. 小海用“伏安法”测量额定电压为 2.5V 的小灯泡的额定功率，在实验桌上连接了部分实验电路，如图 16 甲所示。

- (1) 闭合开关 S，调节滑动变阻器的滑片 P 至某位置，发现电压表的示数如图 16 乙所示，为使小灯泡正常发光，滑动变阻器滑片应向____滑动（选填：“左”或“右”）。
- (2) 当小灯泡正常发光后，电流表示数如图 16 丙所示，通过计算可知小灯泡的额定功率为____W。

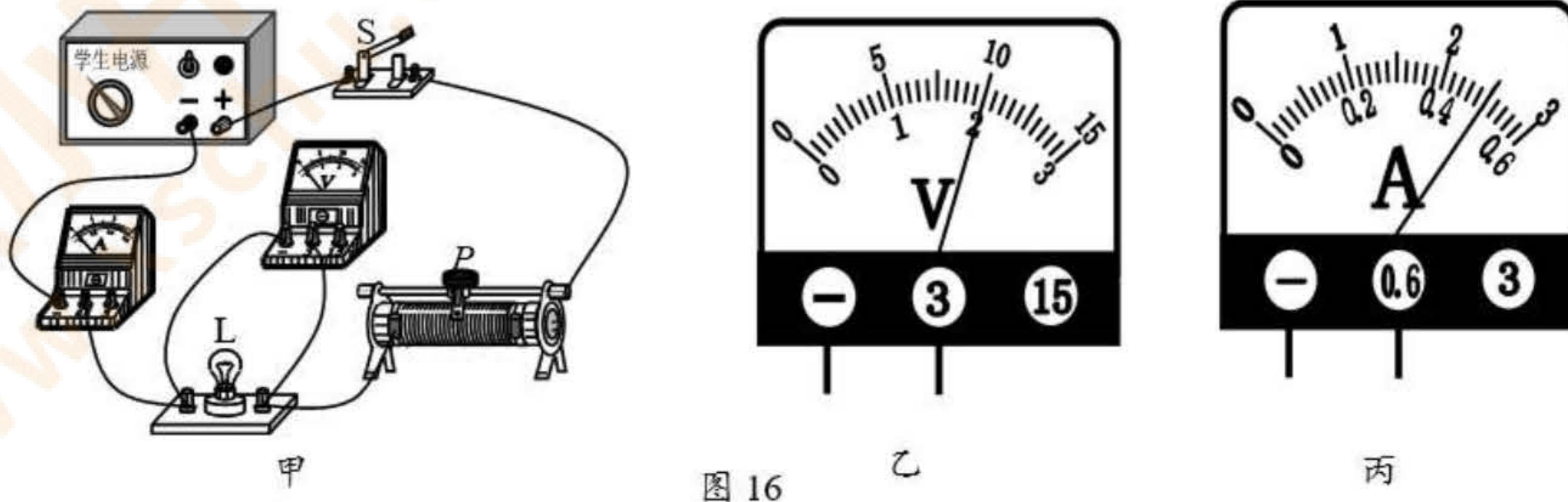


图 16

23. 图 17 所示是探究“电流产生的热量与哪些因素有关”的实验，两个透明的容器中密封着等量的空气，与透明容器相连的 U 形管中注入等量的液体，实验中可通过 A、B 两管液面高度来反映密封空气温度的高低，进而反映电流通过容器中电阻丝时产生热量的多少。

- (1) 图 17 甲所示，左容器中的电阻丝阻值为 5Ω ，右容器中的电阻丝阻值为 10Ω ，两容器中的电阻丝串联起来接到电源两端。通电一定时间后，会观察到____管中的液面较高（选填“A”或“B”）。
- (2) 如图 17 乙所示，将 5Ω 电阻丝与右容器中的 5Ω 电阻丝并联，然后与左容器中的 5Ω 电阻丝串联接到电源两端，该实验可以探究电流产生的热量与____有关。

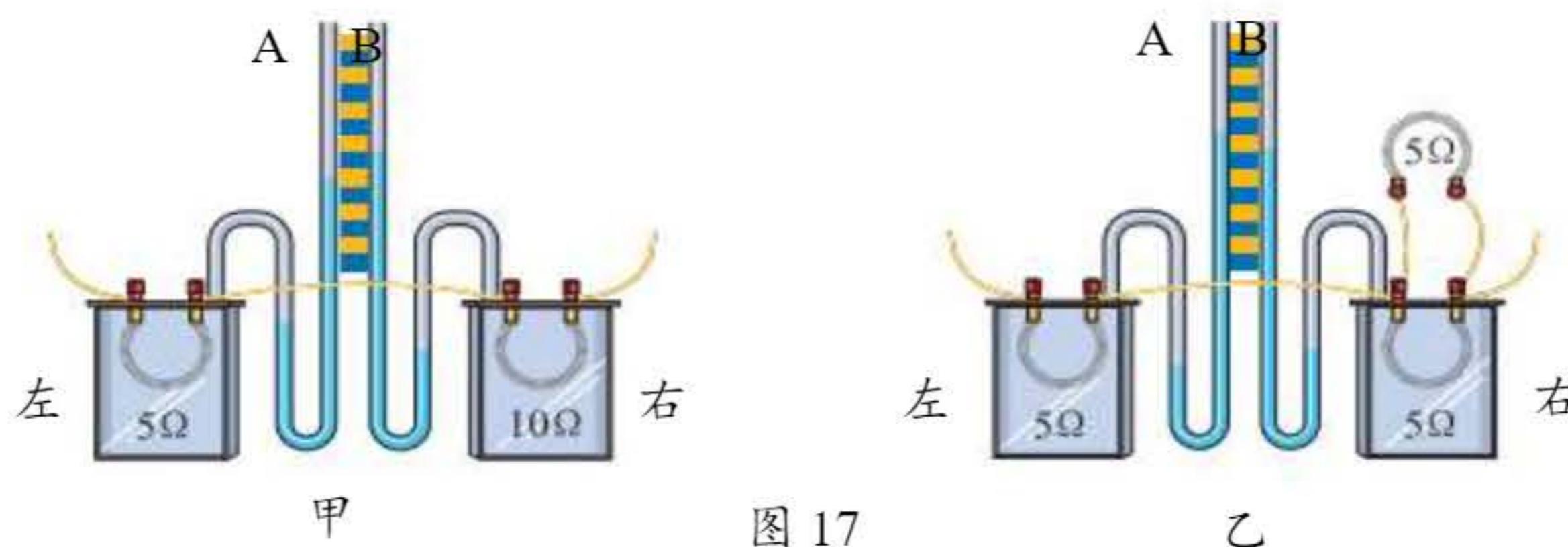


图 17

24. 为了探究不同电学元件的电学特性，小华分别选取了电阻 R 和额定电压为 2.5V 的小灯泡 L 进行实验。

- (1) 小华连接了图 18 甲所示的电路进行实验。闭合开关 S 后，移动滑动变阻器的滑片 P，测量了多组通过小灯泡 L 的电流与其两端电压的数据，并根据测得的数据绘制出图 18 乙中的图线 F。在某次测量时电流表示数如图 18 丙所示，结合图线 F 可知，小灯泡 L 此时的实际功率为_____W。

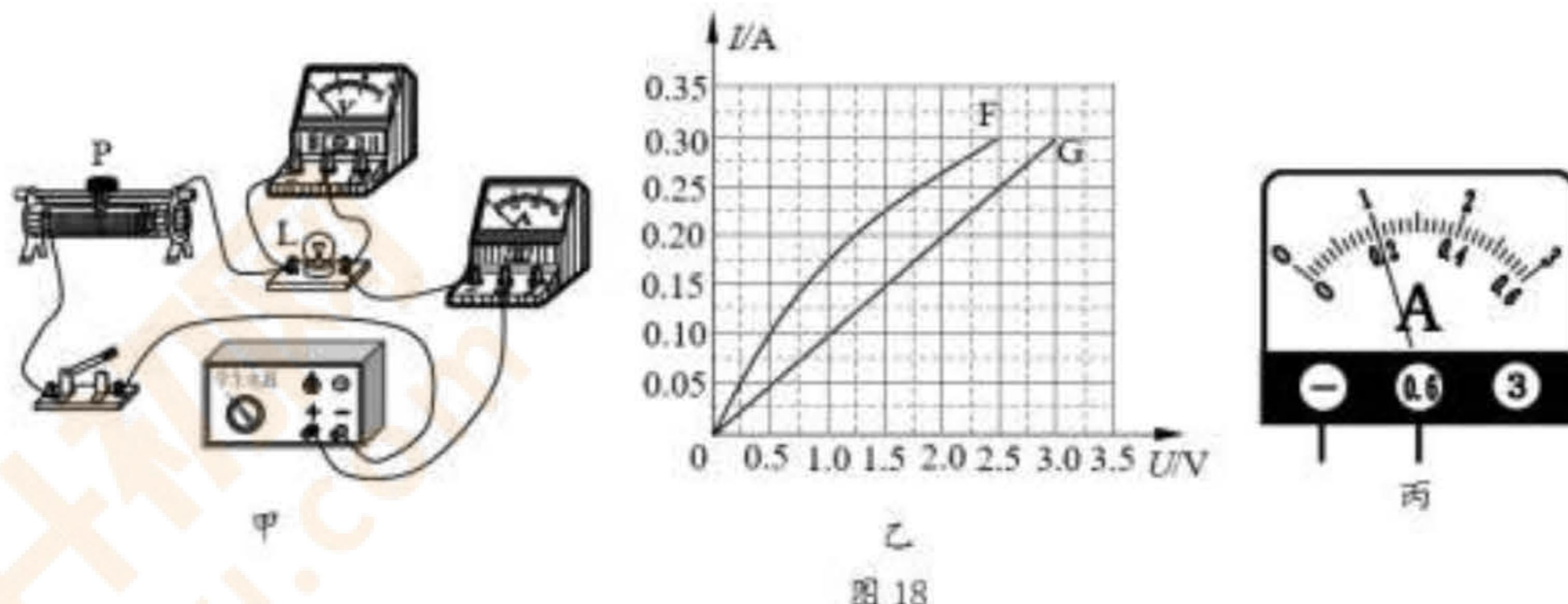


图 18

(2) 小华将小灯泡 L 拆下，改接为电阻 R，移动滑动变阻器的滑片 P，测量了多组通过电阻 R 的电流与其两端电压的数据，并根据测得的数据绘制出图 17 中的图线 G。她想继续探究“电阻一定时，电功率与电流的关系”，在小灯泡 L 和电阻 R 中，她选用电阻 R 进行实验，原因是_____。

四、科普阅读（每题 2 分，共 4 分）

请阅读《垃圾发电》回答 25、26 题。

垃圾发电

新修订的《北京市生活垃圾管理条例》于 2020 年 5 月 1 日起施行，这对北京市的垃圾分类工作起到了巨大的推动作用。垃圾分类收集能减少环境污染，促进资源循环利用。目前常用的垃圾处理方法之一是利用垃圾发电。垃圾发电分为两类。第一类是对热值较高的废弃物进行高温焚烧，彻底消灭其中的病源性生物和腐蚀性有机物，在高温焚烧过程中产生的高温烟气要经过技术处理，高温烟气释放出的热量给水加热，产生的蒸汽推动汽轮机转动，带动发电机发电。第二类是对不能燃烧的有机物进行厌氧发酵处理，产生的沼气经过干燥脱硫后，再进入沼气内燃机燃烧来带动发电机发电。

2019 年 6 月 28 日，我国上海老港再生能源利用中心二期项目整套启动，在这里将建立全球规模最大的垃圾焚烧厂。该项目完成并投入运行后，老港再生能源利用中心全厂总焚烧处理生活垃圾达到每年 300 万吨，焚烧发电每年将可达近 $1.5 \times 10^9 \text{ kW}\cdot\text{h}$ 。

随着垃圾回收、处理、运输、综合利用等各环节技术不断发展，垃圾发电方式很有可能成为最经济的发电技术之一，从长远效益和综合指标看，将优于传统的电力生产。因此，兴建垃圾电厂十分有利于城市的环境保护，尤其是对土地资源和水资源的保护，实现可持续发展。

请根据上述材料，回答下列问题：

25. 垃圾发电应选择热值较_____（选填“高”或“低”）的废弃物进行高温焚烧。

26. 上海老港再生能源利用中心二期项目完成并投入运行后，其年发电量相当于____kW 火电机组一年的发电量。（1 年火电机组工作时间按大约 7500h 计算）

五、计算题（每题 4 分，共 8 分）

27. 如图 19 所示，电源两端电压为 12V 且保持不变，电阻 R_1 的阻值为 40Ω 。当开关 S 闭合时，电压表的示数为 4V。

求：(1) 电阻 R_1 两端的电压 U_1 ；

(2) 电阻 R_2 的阻值。

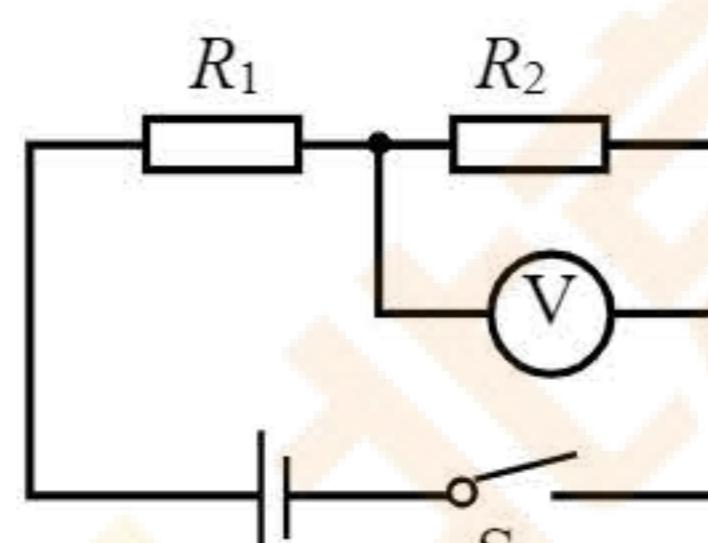


图 19

28. 某市场有甲、乙两种容积相同的电热水壶，额定电压均为 220V，甲的额定功率为 800W，乙的额定功率为

1500W。请你从下列不同角度，作出选择并说明选购理由。

- (1) 烧开质量、初温相同的水，从烧水快的角度考虑，应选购哪种电热水壶？说明理由。
- (2) 家庭电路的电压是 220V,若室内插座的最大安全电流是 5A,用该插座给电热水壶供电，从安全用电的角度考虑，应选购哪种电热水壶？请写出计算、比较过程和结论。

参考答案

一、单项选择题（下列每题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。每题 2 分，共 24 分）

1	2	3	4	5	6
B	C	A	B	A	A
7	8	9	10	11	12
D	D	C	C	B	D

二、多项选择题（下列每题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。每题 2 分，共 6 分。每题选项全选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有错选的不得分）

13	14	15
CD	AB	ACD

三、实验探究题（共 28 分，16、18、19、20、21、22 题，每题 2 分，23、24 题，每题 4 分，17 题 8 分）

16. (1) 7804 Ω ; (2) 2024.1 $\text{kW}\cdot\text{h}$;

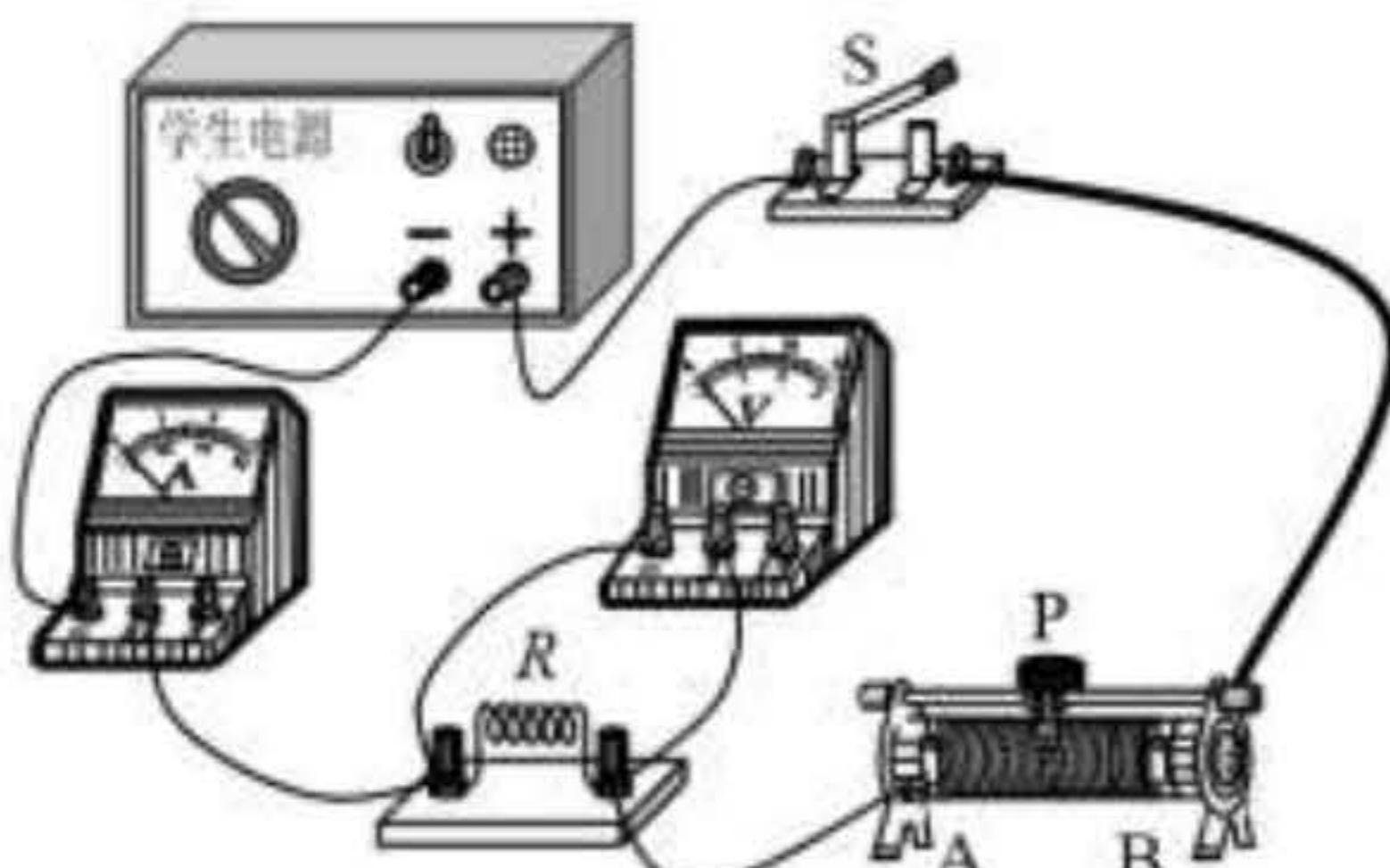


图 11 甲

17. (1) B (选填“A”或“B”)

(2) B ;

(3) 10 Ω

18. 扩散 ;

19. 引力 ;

20. N (选填:“N”或“S”); 正 (选填:“正”或“负”);

21. 水 的比热容较大。

22. (1) 左 (选填:“左”或“右”) (2) 1.25 W。

23. (1) B (选填“A”或“B”); (2) 电流。

24. (1) 0.25 W;

(2) 可以保障电阻一定 (其他答案合理均可得分)。

四、科普阅读题(共 4 分)

25. _____。

26. 2×10^5 。

五、计算题 (每题 4 分, 共 8 分)

27. (1) 8V; (2) 20Ω

28. (1) $P_{乙}$ 大于 $P_{甲}$, 所以考虑烧水快应选用乙电水壶;

(2) $I_{甲}=P_{甲}/U_{甲}=800W/220V=3.6A$

$$I_{乙}=P_{乙}/U_{乙}=1500W/220V=6.8A>5A$$

所以, 从安全角度考虑, 应选用甲壶 (其他答案合理均可得分)