 



- |                  |  |
|------------------|--|
| 注<br>意<br>事<br>项 | 1. 本调研卷共 8 页，满分 90 分。考试时间 90 分钟。<br>2. 在调研卷和答题纸上准确填写学校名称、姓名和准考证号。<br>3. 调研卷答案一律填涂或书写在答题纸上，在调研卷上作答无效。<br>4. 在答题纸上，选择题用 2B 铅笔作答，其他题用黑色字迹签字笔作答。 |
|------------------|--|

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意。共 30 分，每小题 2 分）

1. 在国际单位制中，电流的单位是
  - 焦耳 (J)
  - 安培 (A)
  - 伏特 (V)
  - 欧姆 ( $\Omega$ )
2. 通常情况下，下列属于导体的是
  - 橡胶
  - 塑料
  - 玻璃
  - 钢尺
3. 在图 1 所示的四个电路图中，连接正确的是




A

 

B



C

 

D


图 1

4. 无人机已被应用于诸多领域，图 2 所示是一款四翼无人机，在无人机匀速上升过程中，下列说法正确的是
  - 动能增加
  - 动量不变
  - 重力势能不变
  - 机械能不变


5. 下列实例中，通过做功改变物体内能的是

- 用热水袋暖手，手的温度升高
- 将荔枝浸在冰水混合物里降温
- 用锯条锯木头，锯条温度升高
- 用酒精灯加热使水温升高

 
6. 图 3 所示的各电路中，各开关闭合后，灯泡  $L_1$  与  $L_2$  并联的是




A

 

B

 

C

 

D

图 3

7. 在下列事例中，能表明分子在不停地运动的是
  - 扫地时尘土飞扬
  - 寒冬时雪花飞舞
  - 房间内烟雾缭绕
  - 糖块在水中溶化



图 2



北京  
中考

8. 图4所示，当滑片向左移动时，可以使滑动变阻器接入电路的电阻变大的接法是

 


图4

9. 火车在两节车厢之间有两间厕所，只有当两间厕所的门  $S_1$ 、 $S_2$  都关上时（相当于闭合开关），车厢中指示牌内的指示灯才会发红光，显示“有人”字样，如图5甲所示，提醒旅客两间厕所内都有人。在图5乙所示四个电路图中符合上述设计要求的是



图5甲

 


图5乙

10. 图6所示，某同学从塑料滑梯滑下来后，头发丝一根根竖起，形成“怒发冲冠”的有趣现象，下列分析正确的是

- A. 摩擦过程中，产生了新的电荷
- B. 竖起的头发丝不带电，但是滑梯带负电荷
- C. 竖起的头发丝带异种电荷
- D. 竖起的头发丝带同种电荷

11. 关于电流和电压，下列说法正确的是

- A. 只要导体中有电荷运动，就会形成电流
- B. 只有自由电子定向移动才能形成电流
- C. 电路中只要有电流，就一定有电压
- D. 电路中只要有电压，就一定有电流

12. 某同学家的电饭锅原理电路如图7所示， $S_1$ 是温控开关，它可使电饭锅处于“加热”或“保温”状态。 $R_1$ 、 $R_2$ 是发热板上的两个电阻，已知  $R_1 < R_2$ 。下列说法正确的是

- A.  $S$ 闭合、 $S_1$ 断开时， $R_1$ 两端电压大于 $R_2$ 两端电压
- B.  $S$ 闭合、 $S_1$ 断开时，通过 $R_1$ 、 $R_2$ 的电流相等
- C.  $S$ 、 $S_1$ 都闭合时，总电阻最大
- D.  $S$ 、 $S_1$ 都闭合时，通过 $R_1$ 的电流小于 $S$ 闭合、 $S_1$ 断开时的电流



图6

 
北京中考在线  
微信号：BJ\_zkao

图7

13. 某同学探究铅笔芯的电阻大小与哪些因素有关，他选取了两根横截面积不同、长度和材料均相同的铅笔芯a、b，利用图8中的器材设计实验，下列说法不正确的是

- A. 可以通过灯泡的亮度反映铅笔芯电阻的大小
- B. 可以探究铅笔芯的电阻大小与横截面积是否有关
- C. 可以探究铅笔芯的电阻大小与长度是否有关
- D. 可以用电压表代替小灯泡反映笔芯电阻的大小

 


图8

14. 电阻触摸屏在笔记本电脑及手机等设备上已普遍使用，当手指在触摸屏表面施以一定的压力时，触摸屏通过分别识别触摸点的水平与竖直位置，从而确定触摸的位置。以竖直方向为例，触摸屏，相当于一根电阻丝，触摸时，触摸点 P 将电阻丝，分为上下两部分。设上部分电阻为  $R_1$ ，下部分电阻为  $R_2$ ，结构可等效为如图 9 所示的电路，电源两端电压不变。当触摸点在竖直方向移动时，若测得电阻  $R_2$  两端电压增大，则电路中的电流大小、 $R_2$  阻值以及触摸点 P 到屏下端的距离的变化情况分别为

- A. 不变、减小、减小
- B. 不变、增大、增大
- C. 变大、减小、减小
- D. 变大、不变、不变

15. 图 10 甲是一种握力计，图 10 乙为它的工作原理图。电源两端电压为 3V 保持不变，握力显示表是由电流表改装而成， $R_1$  是一根长度为 6cm 的电阻丝（该电阻丝阻值大小与长度成正比），定值电阻  $R_2$  起保护电路作用。不施加力时弹簧一端的滑片 P 在  $R_1$  的最上端，当施加的力最大时滑片 P 移动到  $R_1$  的最下端（弹簧的电阻不计），施加的力  $F$  与弹簧压缩量  $\Delta L$  的关系如图 10 丙所示。握力计测量范围为 0~60N，电路中电流表变化范围 0.1~0.6A，则下列说法正确的是

- A. 握力 60N 时电路中电流为 0.6A
- B.  $R_2$  电阻为 5Ω
- C.  $R_1$  连入电路阻值变化的范围是 0 ~ 30Ω
- D. 当电流表示数为 0.3A 时，握力大小为 10N

 


图 9

 


图 10

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共 10 分，每小题 2 分。每小题选项全选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有错选的不得分）

16. 下列说法正确的是
- A. 常温常压下，一杯水和一桶水的比热容相等
  - B. 不同燃料完全燃烧时，热值越大的燃料放出的热量越多
  - C. 两个端面削平的铅块被压紧后“粘”在一起不易拉开，说明固体分子之间存在引力
  - D. 在四冲程内燃机的工作过程中，做功冲程是将内能转化为机械能
17. 关于热量、温度、内能之间的关系，下列说法正确的是
- A. 物体吸收热量，温度有可能保持不变
  - B. 一个铜块温度升高，它的内能一定增加
  - C. 物体温度升高，有可能是因为从外界吸收了热量
  - D. 一个物体内能减少，一定是因为对外放出了热量
18. 下列说法正确的是
- A. 导体中，正电荷定向移动的方向规定为电流的方向
  - B. 电荷间相互作用的规律是同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引
  - C. 温度不变的情况下，导体的电阻只与导体的材料、长度有关
  - D. 如果导体中的自由电荷只有负电荷，则导体中不可能形成电流



19. 下落在水平地板上的弹性小球会跳起，而且弹跳的高度会越来越低。如图 11 所示是小球弹跳的频闪照片，位置 1 是释放点，位置 3 是小球与地板的第一次碰撞点。小球在 4、5 位置的高度一样。下面说法正确的是

- A. 小球由位置 1 下落到位置 2 的过程中，重力势能减小，动能增大
- B. 小球在位置 3 与地板撞击过程中会有机械能损失
- C. 小球在位置 4 和位置 5 时重力势能相同，机械能也相同
- D. 小球在位置 4 的动能等于小球在位置 5 的动能

20. 小明在实验中测得了甲、乙、丙三个导体在不同电压下的电流，并根据测得数据分别绘制了如图 12 所示的图像，请结合图像中所给的信息，判断下列说法正确的是

- A. 乙导体的电阻为  $10\Omega$
- B. 乙导体的电阻大于丙导体的电阻
- C. 若将甲、乙、丙三个电阻并联在 4V 电压下，则干路的电流为 1.3A
- D. 将甲、乙两电阻串联连接在 5V 的电压下，闭合开关后电路中的电流为 0.4A，则此时甲导体的电阻为  $2.5\Omega$

 


图 11

 


图 12

### 三、实验解答题（共 40 分，21 至 25 题各 2 分，27、29、30 题各 4 分，26、28、31 题各 6 分）

21. (1) 图 13 所示电压表的示数为 \_\_\_\_\_ V。

(2) 图 14 所示电阻箱的示数为 \_\_\_\_\_  $\Omega$ 。

 


图 13

22. 图 15 所示，是用电压表测量小灯泡两端电压的实物电路图，请在虚线框内画出对应的电路图。



图 15





23. 按照如图 16 甲所示的电路图，用笔画线表示导线将图乙中各个元件连接起来。

 


图 16

24. 在探究弹簧弹性势能的大小与哪些因素有关时，某同学猜想：弹簧弹性势能大小可能与弹簧的长短（不受外力时长度）、弹簧长度的变化量、弹簧螺纹圈的直径、弹簧的材料等因素有关，于是设计了如下实验：

如图 17 所示，把弹簧套在摩擦不计的竖直杆上，且底端固定在水平面上，用刻度尺测出并记录处于自由状态时弹簧上端距水平面的高度  $h_0$ ；将中间有孔的小铁环套在摩擦不计的杆上放于弹簧上端，竖直向下按压铁环，读出并记录此时弹簧上端距水平面的高度  $h_1$ ；释放小铁环，读出并记录铁环上升到最大高度时，小铁环下端距水平面的高度  $h_2$ ；再一次竖直向下按压铁环并记录  $h_1$ ，重复以上步骤并根据表格中记录的数据计算出弹簧长度的变化量  $x$  和铁环上升的距离  $\Delta h$ 。请回答下列问题：

 


图 17

| 实验次数 | $h_0/m$ | $h_1/m$ | $h_2/m$ | $x/m$ | $\Delta h/m$ |
|------|---------|---------|---------|-------|--------------|
| 1    | 0.50    | 0.40    | 0.55    | 0.10  | 0.15         |
| 2    | 0.50    | 0.30    | 0.90    | 0.20  | 0.60         |
| 3    | 0.50    | 0.20    | 1.55    | 0.30  | 1.35         |
| 4    | 0.50    | 0.15    | 2.00    | 0.35  | 1.85         |

(1) 该实验研究的自变量是 \_\_\_\_\_；

(2) 弹簧弹性势能的大小是通过 \_\_\_\_\_ 来间接反映的。

25. 在“探究比较不同物质比热容”的实验中，实验装置如图 18 所示。

(1) 实验中量取质量相同的甲、乙两种液体，分别倒入相同的烧杯中，用相同的电热器加热。可以认为电热器放出的热量全部被液体吸收，则液体吸收热量的多少可以用 \_\_\_\_\_ 表示。

(2) 实验中记录的数据如右表所示。

分析实验数据可知，\_\_\_\_\_ 物质的比热容大（选填“甲”或“乙”）。



图 18

| 加热时间 /min | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  |
|-----------|----|----|----|----|----|
| 甲的温度 /℃   | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 |
| 乙的温度 /℃   | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 |

26. 某同学要测量某定值电阻的阻值。

- (1) 如图 19 所示, 他将电源两端电压调为 3V, \_\_\_\_\_ 开关(选填“闭合”或“断开”), 连接了部分电路, 其中电阻  $R$  是待测电阻。

- (2) 请你在图 19 中用笔画线代替导线将电路连接完整。

- (3) 实验过程中将滑动变阻器的滑片  $P$  滑至某一位置, 当电压表的示数为 2.4V 时, 电流表的示数如图 20 所示。此时通过待测电阻的电流测量值是 \_\_\_\_ A, 待测电阻的测量值为 \_\_\_\_  $\Omega$ 。

- (4) 在此实验中, 滑动变阻器的作用是 \_\_\_\_\_ (正确选项多于一个)。

- A. 保护电路
- B. 控制待测电阻  $R$  两端的电压不变
- C. 改变电压和电流的数值, 多次测量取平均值, 减小误差
- D. 改变电压和电流的数值, 探究电流与电压的规律

27. 在“探究影响动能大小的因素”实验中, 如图 21 所示, 让质量为  $m$ 、 $2m$  的两个小球分别从斜面上由静止滚下, 小球撞击放在水平木板上的木块, 使木块和小球一起向前移动, 虚线位置为木块移动一段距离后停止的位置。

- (1) 小球动能是由 \_\_\_\_\_ 转化来的。  
(2) 实验中通过 \_\_\_\_\_ 反映小球动能的大小。  
(3) 比较 \_\_\_\_\_ 两图进行的实验, 可以探究小球的动能与速度的关系。

- (4) 比较 b、c 两图进行的实验, 可以判断 \_\_\_\_\_

28. 如图 22 所示, 闭合开关后, 用酒精灯给细铁丝加热。在铁丝温度逐渐升高并发红的过程中, 电流表的示数 \_\_\_\_\_ (选填“变大”、“不变”或“变小”), 小灯泡亮度 \_\_\_\_\_ (选填“变亮”、“不变”或“变暗”); 简要回答这个实验现象说明了什么?

 
 


图 20

 


图 21

 


图 22



29. 某同学在用电压表、电流表测量小灯泡两端电压及通过小灯泡电流时，错把电压表和电流表位置接反，如图 23 所示，电路中各元件都完好，开关闭合后，轻轻滑动变阻器滑片 P，简述电路中会出现的现象，并尝试利用所学知识解释此现象产生的原因。

 


图 23

30. 实验桌上有如下器材：满足实验要求的电源、已调好的电流表和电压表、开关、滑动变阻器各一个，电阻箱和足够多的导线。某同学想用实验桌上的器材证明：“当导体两端电压一定时，通过导体的电流与导体电阻阻值成反比。”为此他将开关断开，如图 24 所示连接电路，将滑动变阻器和电阻箱调到最大阻值并按如下步骤完成实验：

- ①调节电阻箱阻值至适当阻值，闭合开关 S，调节滑动变阻器滑片 P 的位置，使电压表有合适的示数 U，读出此时电流表的示数 I，并把  $R$ 、 $U$ 、 $I$  记录在表格中。
- ②断开开关调节电阻箱阻值，再闭合开关 S，调节滑动变阻器的滑片 P，改变  $R$  两端的电压，并把  $R$ 、 $U$ 、 $I$  记录在表格中。
- ③仿照步骤②，再做四次实验，并把实验数据记录在表格中。

请回答下列问题：

- (1) 请你指出某同学，实验操作过程中存在的问题，并加以改正：

错误 \_\_\_\_\_； 改正 \_\_\_\_\_；

- (2) 设计一个记录实验数据表格。

31. 实验小组在做“探究导体电阻大小与 长度 的关系”实验，如图 25 所示，分别接入待探究的电阻丝，电源两端电压保持不变，忽略灯丝电阻随温度变化的影响，电阻丝的规格如下表：

| 序号 | 材料    | 长度   | 横截面积 |
|----|-------|------|------|
| 1  | 碳钢合金丝 | $L$  | $S$  |
| 2  | 镍铬合金  | $L$  | $S$  |
| 3  | 镍铬合金  | $L$  | $2S$ |
| 4  | 镍铬合金  | $2L$ | $S$  |

 


图 25

- (1) 实验小组同学应该选择序号为 \_\_\_\_\_ 的两根电阻丝来探究。
- (2) 正确选择后，他们将所选电阻丝分别接入 AB 两点间，闭合开关，通过观察灯泡的 亮暗 或电流表的示数来比较电阻丝电阻的大小，实验中，两次电流表指针均有偏转，但第二次的示数小于第一次的示数，说明第二次接入电路的电阻丝的阻值 \_\_\_\_\_。（选填“较大”或“较小”）
- (3) 科学研究表明：在导体的材料、横截面积和温度相同的条件下，导体电阻的大小与 长度 成正比。你认为他们仅用上述(2)中的实验步骤能否得到这个结论？请简要说明理由。

#### 四、科普阅读题（共 4 分）

##### 垃圾分类与垃圾处理

北京市每天产生将近 2.6 万吨的生活垃圾，如果处理不当，不仅会污染环境，还浪费资源。



垃圾分类和科学处理尤为重要。

北京目前采取的垃圾分类方法为“四分法”，将垃圾分为有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾。报纸、镜子、饮料瓶、易拉罐、旧衣服、电子废弃物等可循环利用的垃圾属于可回收物，放入蓝色垃圾桶，由再生资源企业回收利用；菜叶菜帮、剩饭剩菜、食物等由厨房产生的垃圾属于厨余垃圾，放入绿色垃圾桶；保鲜膜、塑料袋、纸巾、大骨头、玉米核等属于其他垃圾，放入灰色垃圾桶；废灯管、水银温度计、过期药品、油漆、化妆品等对身体和环境有害的属于有害垃圾，放入红色垃圾桶，需用特殊方法安全处理。需要特别注意的是，现在生产的1号、5号、7号等干电池是低汞或者无汞电池不属于有害垃圾，如图26所示。应投入“其他垃圾”中。但纽扣电池、电子产品用的锂电池、电动车电瓶等铅蓄电池和镍镉充电电池仍需作为“有害垃圾”进行回收。



图26

对回收后的部分垃圾进行卫生填埋、高温堆肥等处理，并把适于燃烧的生活垃圾送至焚烧厂。

北京鲁家山垃圾焚烧发电厂日处理垃圾3000吨。由于我市生活垃圾含水量较大，每充分燃烧1千克的生活垃圾放出的热量大约为 $4.19 \times 10^6$ 焦，在这里先将垃圾经专业自然发酵析出垃圾中的部分水量以提高热值，然后将发酵后的垃圾投入高达850~1100℃的焚烧炉内进行高温焚烧。焚烧垃圾产生的热能够把水加热成高温蒸汽，推动汽轮机转动进行发电。每充分燃烧1吨垃圾可产生的电能大约为 $1.03 \times 10^9$ 焦。焚烧垃圾时产生的余热，还可以在厂内加热供暖管道，转换成热水，送往附近的居民楼为小区供暖。垃圾焚烧后产生的炉渣，约占焚烧前垃圾重量的五分之一，可用于制备生态建材等产品。

垃圾焚烧后产生的内能可用于发电供热，实现资源的综合利用。垃圾发电不仅能变废为宝，产出电能，还能节约煤炭资源。

32. 阅读以上材料，请回答以下问题：


- (1) 废弃的“南孚1号”干电池属于\_\_\_\_\_垃圾。  
A. 有害垃圾    B. 可回收物    C. 厨余垃圾    D. 其他垃圾
- (2) 我市适于焚烧的生活垃圾的热值约为\_\_\_\_\_。
- (3) 用垃圾焚烧发电，发电效率大约为\_\_\_\_\_。
- (4) 请简要说明利用焚烧垃圾放出的热发电过程中涉及的能量转化。



### 五、计算题(共6分, 33题3分, 34题3分)

33. 在如图27所示的电路中，电源两端电压为3.0V，开关闭合后电压表示数为1.0V， $R_2$ 的阻值为 $5\Omega$ 。求：

 - (1) 电阻 $R_1$ 两端的电压；  
(2) 通过 $R_2$ 的电流；  
(3)  $R_1$ 的阻值。



34. 在如图28所示的电路中， $R_1$ 和 $R_2$ 为两个定值电阻，其中电阻 $R_1=10\Omega$ ，电源两端的电压保持不变。开关闭合后，电流表A示数为0.5A，电流表A<sub>1</sub>示数为0.3A。求：

- (1) 电源两端的电压；  
(2) 通过电阻 $R_2$ 的电流；  
(3) 电阻 $R_2$ 的阻值。

 


图28